

Aluno: _____

Matrícula: _____ Data: _____

Sprint 8 – Entrada e saída paralela – CPU MIPS


Descrição geral do problema: Incluir uma entrada e uma saída paralela mapeada em memória. Isso finalizará o conjunto mínimo de funcionalidades da CPU.

Requisitos mínimos:

Abra o projeto da Sprint7 e edite-o para incluir as funcionalidades dessa sprint. **Obs: “File > Open Project” e NÃO “File > Open”.**

- Até esse momento, a CPU v0.3 não tinha nenhuma forma de trocar dados com o mundo externo. Além das interfaces de debug, a única entrada externa da montagem era o clock. A fim de completar a versão v1.0 da CPU, inclua uma porta de entrada e uma de saída paralela, mapeada em memória.
 - O endereço 8'hFF da memória de dados será inutilizado e ressignificado para as portas de entrada e saída paralelas, mapeadas em memória.
 - Ao armazenar o conteúdo de algum registrador **\$X** no endereço 8'hFF da memória de dados, **SW \$X, FF(\$0)**, o bloco **ParallelOUT** redirecionará o conteúdo de **\$X** para a saída paralela **w_DataOut**. A especificação lógica do circuito de saída está ilustrada na Figura 2
 - Ao carregar o conteúdo do endereço 8'hFF da memória de dados, para um registrador **\$X**, **LW \$X, FF(\$0)**, o bloco **ParallelIN** redirecionará o conteúdo da entrada paralela **w_DataIn** para o registrador **\$X**. A especificação lógica do circuito de saída está ilustrada na Figura 3
 - A sugestão de montagem final da CPU v1.0 está representada na Figura 1.

Perceba que não foi necessário criar mais nenhuma instrução para manipular as portas. Somente **SW** e **LW**

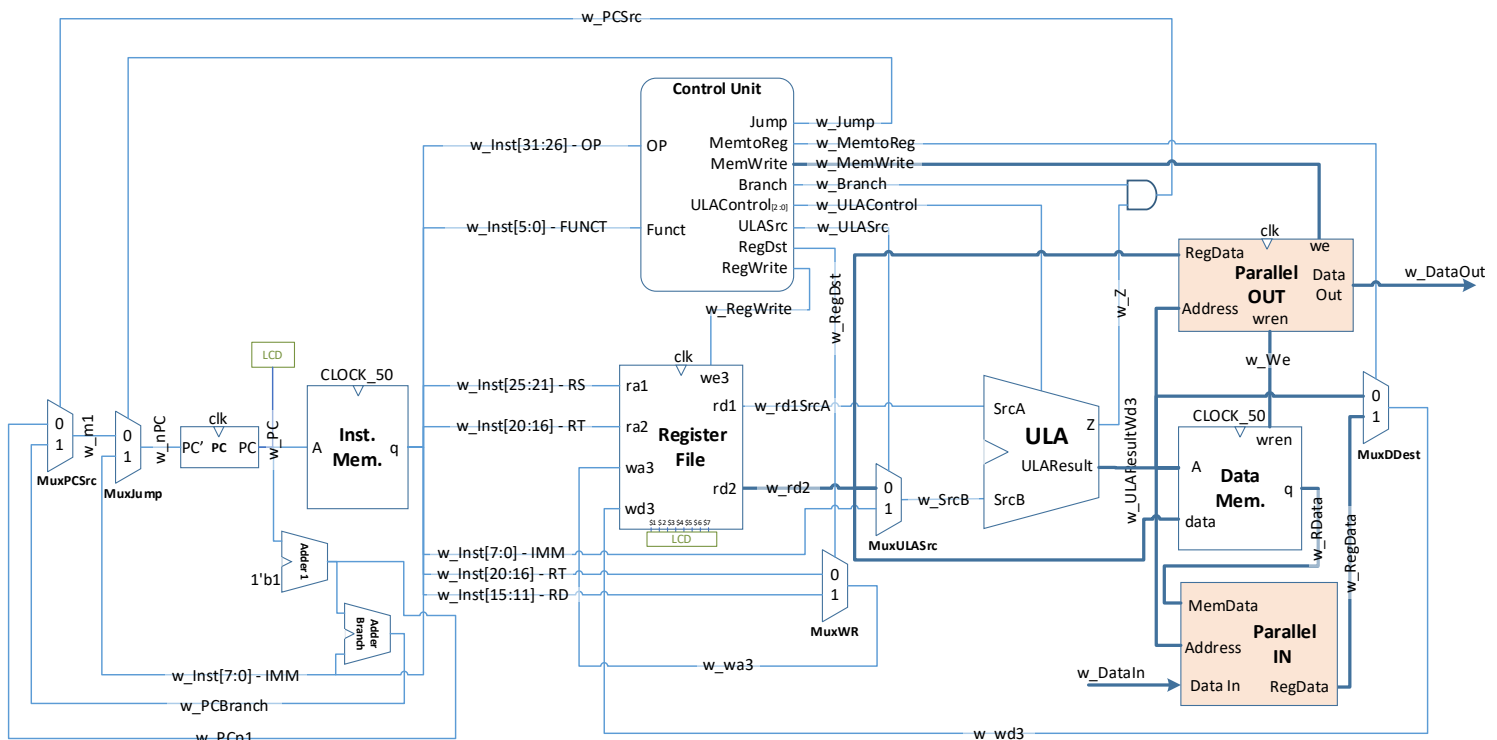

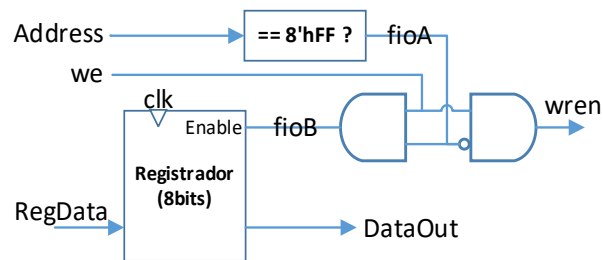


Figura 2 – Saída paralela mapeada no endereço 8'hFF da memória

 


Figura 3 – Entrada paralela mapeada no endereço 8'hFF da memória

2. Ligações auxiliares para Debug:

- Conecte a saída paralela (DataOut) no display **w_d1x4**,
- Conecte a entrada paralela (DataIn) nas chaves **SW[7:0]**

3. Para testar sua montagem, escreva e rode na sua CPU, um programa em assembly que receba um número de 8bits na entrada paralela. Retorne, na saída paralela, ZERO se o número for par e UM se o número for ímpar. Aumente o clock principal da CPU para 10Hz.

Relembrando o conjunto de instruções suportadas pela CPU

| Instrução | Descrição | Algoritmo |
|-------------------|----------------------|---|
| ADD \$X, \$Y, \$Z | Adicionar | $\$X = \$Y + \$Z$ |
| SUB \$X, \$Y, \$Z | Subtrair | $\$X = \$Y - \$Z$ |
| AND \$X, \$Y, \$Z | AND Bit a bit | $\$X = \$Y \& \$Z$ |
| OR \$X, \$Y, \$Z | OR Bit a bit | $\$X = \$Y \mid \$Z$ |
| NOR \$X, \$Y, \$Z | NOR Bit a bit | $\$X = \sim(\$Y \mid \$Z)$ |
| SLT \$X, \$Y, \$Z | Menor que | $\$X = 1$ se $\$Y < \Z e 0 c.c. |
| LW \$X, i(\$Y) | Carregar da memória | $\$X \leftarrow \text{Cont. do end. } (\$Y + i)$ |
| SW \$X, i(\$Y) | Armazenar na memória | $\text{End. } (\$Y + i) \leftarrow \X |
| BEQ \$X, \$Y, i | Desviar se igual | Se $\$X == \Y , $\text{PC} = \text{PC} + 1 + i$ |
| ADDi \$X, \$Y, i | Adicionar Imediato | $\$X = \$Y + i$ |
| J i | Desvio incondicional | $\text{PC} = i$ |

Tabela 1 –Conjunto de instruções MIPS suportadas pela CPU do LASD

Desafio (Valendo +0,1 na média geral)

- Conecte o display de 7 segmentos HEX0 na saída paralela da sua CPU
- Escreva um programa, em assembly, para acender e apagar os segmentos da periferia do display, em sequência, um por vez, dando a ilusão de movimento circular. Um segmento aceso por vez.
- Quando for recebido o valor ZERO na entrada paralela, os segmentos devem girar no sentido horário, caso seja recebido UM, os segmentos devem girar no sentido anti-horário

BONUS >>> Quem fizer o código com a menor quantidade de instruções, ganhará uma pontuação extra (+1,0)! OBS, dessa vez, está liberada a inclusão de qualquer, nova instrução MIPS padrão na CPU. Em caso de empate, ganhará quem usar menos registradores. Se o empate persistir, a data de entrega será o fator decisivo. Submeta seu desafio nesse [LINK](#).